

Project2 MIPS 流水线 CPU

2019302733 魏天昊


实验要求

1. 设计实现 42 条 mips 指令的流水线 CPU。
2. 处理数据冒险与控制冒险。
3. 处理溢出异常。

详细设计

 1. 设计分析


流水线 CPU 是一种利用指令间并行技术的方法，提高了系统稳定性和工作速度。根据 MIPS 处理器特点，处理过程被分为 5 个阶段：



在每个时钟周期，都有多条指令在其中运行，指令的一系列数据与控制信号将通过寄存器来存储和逐级传递。

流水线 CPU 的难点在于处理冒险。首先是数据冒险，对于一条指令需要的数据还没有写回时，就发生了数据冒险。有些冒险可以通过旁路来解决，如 R-R 型。而 LW-R 型冒险就需要阻塞一个时钟周期。具体实现上，需要将 PC 写使能和 IFID 寄存器写使能置为 0，将 ID_flush 置为 1。其次是控制冒险，对于 branch 和 jump 指令来说，他们需要改变下一个 PC 的值，而这一过程需要在 ID 级才能完成，因此发生冒险。默认情况下将选择 PC+4，当分支发生时，就需要清除上一条取到的指令，具体来说，就是将 IFID 寄存器同步清零信号置为 1。发生异常也是控制冒险的一种，在这种情况下，需要将 IFID 清零信号置为 1，将 ID_flush 和 EX_flush 置为 1，还要将地址转移到异常处理程序的地址处。

2. 数据通路

 

3. 重要模块实现

3.1 forward 旁路模块

```

12  always@(IDEX_rs, IDEX_rt, EXMEM_rw, EXMEM_RegWrite, MEMWB_rw, MEMWB_RegWrite)
13  begin
14      if(EXMEM_RegWrite == 1 && EXMEM_rw != 0 && EXMEM_rw == IDEX_rs)
15          forward_a = 2'b01;
16      else if(MEMWB_RegWrite == 1 && MEMWB_rw != 0 && MEMWB_rw == IDEX_rs)
17          forward_a = 2'b10;
18      else
19          forward_a = 2'b00;
20
21      if(EXMEM_RegWrite == 1 && EXMEM_rw != 0 && EXMEM_rw == IDEX_rt)
22          forward_b = 2'b01;
23      else if(MEMWB_RegWrite == 1 && MEMWB_rw != 0 && MEMWB_rw == IDEX_rt)
24          forward_b = 2'b10;
25      else
26          forward_b = 2'b00;
27  end

```

3.2 hzd 冒险检测模块

```

11  always@(IFID_rs, IFID_rt, IDEX_rt, IDEX_MEMRead)
12      if(IDEX_MEMRead == 1 && IDEX_rt != 0 && (IDEX_rt == IFID_rs || IDEX_rt == IFID_rt))
13          begin
14              PC_en = 1'b0;
15              IFID_en = 1'b0;
16              ID_flush = 1'b1;
17          end
18      else
19          begin
20              PC_en = 1'b1;
21              IFID_en = 1'b1;
22              ID_flush = 1'b0;
23          end
24  end

```

3.3 rf 模块

```

1 module rf(r1_addr,r2_addr,w_addr,w_data,r1_data,r2_data,clk,RegWrite);
2
3     input [25:21] r1_addr;
4     input [20:16] r2_addr;
5     input [15:11] w_addr;
6     input [31:0] w_data;
7     input clk,RegWrite;
8     output [31:0] r1_data;
9     output [31:0] r2_data;
10
11     reg [31:0] rmem[31:0];
12
13     assign r1_data = rmem[r1_addr];
14
15     assign r2_data = rmem[r2_addr];
16
17     always@(negedge clk)
18         if(RegWrite == 1'b1)
19             rmem[w_addr] = w_data;
20         else
21             rmem[w_addr] = rmem[w_addr];
22
23 endmodule

```


3.4 ctrl 模块

```

144 always@(instr)
145     case(instr[31:26])
146         6'b00_0000:
147             begin
148                 zero_sign = 1'b0;
149                 case(instr[5:0])
150                     6'b10_0000:ctrllop = 16'b0_01_0_0010_00_0_0_1_001; //add
151                     6'b10_0001:ctrllop = 16'b0_01_0_1100_00_0_0_1_001; //addu
152                     6'b10_0010:ctrllop = 16'b0_01_0_0011_00_0_0_1_001; //sub
153                     6'b10_0011:ctrllop = 16'b0_01_0_1101_00_0_0_1_001; //subu
154                     6'b10_1010:ctrllop = 16'b0_01_0_0110_00_0_0_1_001; //slt
155                     6'b10_1011:ctrllop = 16'b0_01_0_0111_00_0_0_1_001; //sltu
156                     6'b00_0000:ctrllop = 16'b0_01_0_1000_00_0_0_1_001; //sll
157                     6'b00_0010:ctrllop = 16'b0_01_0_1001_00_0_0_1_001; //srl
158                     6'b00_0011:ctrllop = 16'b0_01_0_1010_00_0_0_1_001; //sra
159                     6'b00_0100:ctrllop = 16'b1_01_0_1000_00_0_0_1_001; //sllv
160                     6'b00_0110:ctrllop = 16'b1_01_0_1001_00_0_0_1_001; //srlv
161                     6'b00_0111:ctrllop = 16'b1_01_0_1010_00_0_0_1_001; //srav
162                     6'b10_0100:ctrllop = 16'b0_01_0_0000_00_0_0_1_001; //and
163                     6'b10_0101:ctrllop = 16'b0_01_0_0001_00_0_0_1_001; //or
164                     6'b10_0110:ctrllop = 16'b0_01_0_0100_00_0_0_1_001; //xor
165                     6'b10_0111:ctrllop = 16'b0_01_0_0101_00_0_0_1_001; //nor
166                     6'b00_1000:ctrllop = 16'b0_00_0_0000_00_0_0_0_000; //jr
167                     6'b00_1001:ctrllop = 16'b0_01_0_0000_00_0_0_1_000; //jalr
168                     default:ctrllop = 16'b0;
169                 endcase
170             end
171         6'b00_1000: //addi
172             begin
173                 zero_sign = 1'b1;
174                 ctrllop = 16'b0_00_1_0010_00_0_0_1_001;
175             end

```

仿真实验

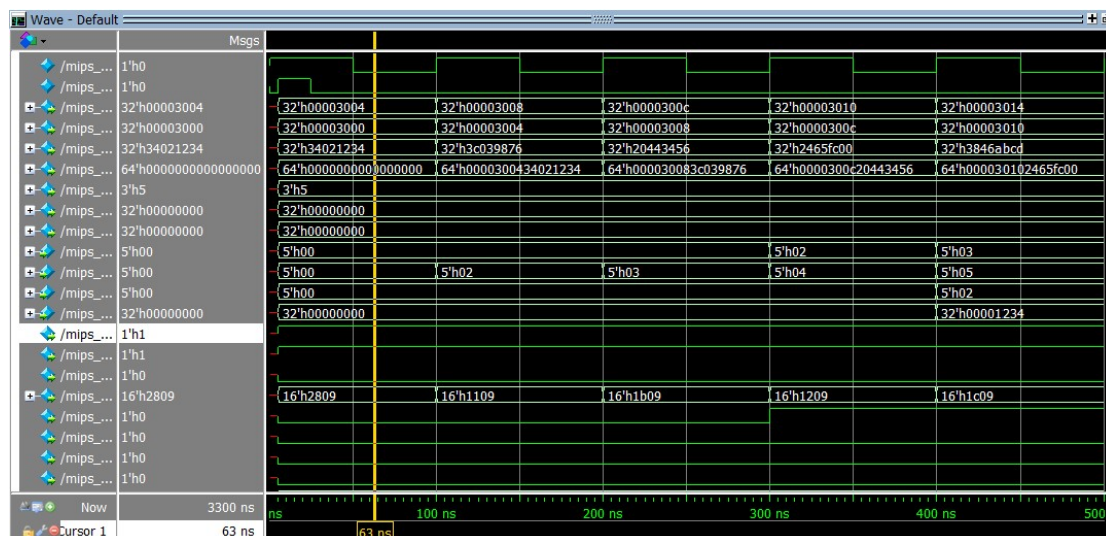

以下展示部分指令分析：

1. Ori \$2 \$0 0x00001234

在第五个周期将（寄存器 0 和立即数）的或运算的结果写回寄存器 2。

Memory Data - /mips_tb/U_MIPS/U_RF/rmem - Default												
0000001f	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000014	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000009	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00001234	00000000	00000000	00000000

2. Lui \$3 0x00009876

在第六个周期将（加载至高位的立即数）写入寄存器 3。

Memory Data - /mips_tb/U_MIPS/U_RF/rmem - Default												
0000001f	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000014	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000009	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	98760000	00001234	00000000	00000000	00000000

3. Addi \$4 \$2 0x00003456

在第七个周期将（寄存器 2 和立即数）的和运算的结果写回寄存器 4。

$$0x00001234 + 0x00003456 = 0x0000468a$$

Memory Data - /mips_tb/U_MIPS/U_RF/rmem - Default												
0000001f	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000014	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000009	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	0000468a	98760000	00001234	00000000	00000000	00000000

4. Addiu \$5 \$3 0xffffc00

在第八个周期将（寄存器 3 和立即数）的无符号和运算的结果写回寄存器 5。

$$0x98760000 + 0xffffc00 = 0x9875fc00$$

Memory Data - /mips_tb/U_MIPS/U_RF/rmem - Default												
0000001f	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000014	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000009	00000000	00000000	00000000	00000000	9875fc00	0000468a	98760000	00001234	00000000	00000000	00000000	00000000

5. Xori \$6 \$2 0x0000abcd

在第九个周期将（寄存器 2 和立即数）的异或的结果写回寄存器 6。

$$0x00001234 \oplus 0x0000abcd = 0x0000b9f9$$

Memory Data - /mips_tb/U_MIPS/U_RF/rmem - Default												
0000001f	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000014	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000009	00000000	00000000	00000000	0000b9f9	9875fc00	0000468a	98760000	00001234	00000000	00000000	00000000	00000000

6. Sltiu \$5 \$4 0x00000034

在第十个周期将（寄存器 4 和立即数）的无符号小于置位的结果写回寄存器 5。

$0 \parallel 0x0000468a < 0 \parallel 0x00000034 = 0x00000000$

Memory Data - /mips_tb/U_MIPS/U_RF/rmem - Default												
0000001f	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000014	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000009	00000000	00000000	00000000	0000b9f9	00000000	0000468a	98760000	00001234	00000000	00000000	00000000	00000000

疑难分析

1. 处理读写寄存器堆的数据冒险（同级数据冒险），写寄存器发生在时钟周期的前半段，读寄存器发生在时钟周期的后半段。为了能够达到这一目的，将写寄存器设置为时钟下降沿触发。

```
17 always@(negedge clk)
18     if(RegWrite == 1'b1)
19         rmem[w_addr] = w_data;
20     else
21         rmem[w_addr] = rmem[w_addr];
```

2. 在出现 LW 类指令后面紧跟 SW 指令的情况时，会发生 MEM 级数据冒险，但因为 SW 的数据需求也发生在 MEM 级，可以使用旁路来避免一次阻塞。
3. 在 ID 级的用于分支（如 beq, bgtz）的比较中，可能发生数据冒险，需要采用相应的旁路与阻塞。
4. 在 ID 级的用于 jr, jalr 指令的寄存器中的地址值可能发生数据冒险，需要采用相应的旁路与阻塞。
5. 在写 verilog 代码时，发现对于 PC 的更新，其 PC+4 的来源若是 IFID 寄存器，则会慢一个时钟周期，应该直接从 PC 值加 4 得到。
6. Slt 指令在仿真时出现错误， $data1 < data2 ? 1 : 0$ 并不能得到想要的结果。因为 verilog 中的 < 是无符号比较。需要在 data1 和 data2 的声明中加入 signed。

```
2 module alu(data1,data2,shift,aluctrl,result,overflow);
3
4     input signed [31:0] data1;
5     input signed [31:0] data2;
```

同理，在 compare 模块中也是如此。

```
2 module compare(data1,data2,result);
3
4     input signed [31:0] data1;
5     input signed [31:0] data2;
```

7. 对于 IFID_clear 信号，不能和 rst 一样设置为异步清零，可能会产生毛刺将寄存器中的值直接清零，这个后果是灾难性的。所以要设置为同步清零。在 ID 级检测到控制冒险就会将其置 1，下一个时钟上升沿时 IFID 寄存器将变为 0，也就产生了一个气泡。
8. 在书写代码时发现数据通路有一处错误，EXMEM 寄存器中待存数据与立即数无关，应与前一个多路选择器的输出相连。